

---

# VHDL 및 실습

계층구조 설계 및 디지털 시계설계

---

과목	VHDL 및 실습
학과	전자공학과
학번	2011144024
이름	유대성 (오전)
제출일	
담당교수	최종성 교수님

## 1. 주제 및 배경이론



VHDL 의 계층구조를 이해하고 디지털 시계를 설계해보자.

### 계층구조(Hierarchy Structure)

프로젝트의 크기가 커지고 복잡해지면 변경된 사항이 다른 사람의 작업 내역에 반영되지 않거나 내용이 너무 많아 내 수정내용을 찾는 데 오랜 시간이 걸리는 등의 문제가 발생하게 된다. 프로젝트를 세분화하여 각각의 파일을 담당자가 직접 수정하여 나중에 취합하는 방식으로 해결할 수 있는데 이를 계층구조라고 한다. 세분화, 취합하는 과정에 따라 Top-Down, Bottom-Up 으로 구분할 수 있다.

### Top Entity (Top Design)

계층 구조를 최종적으로 취합하는 과정이다. 각각의 디자인이 최종적으로 합쳐지므로 Top Design 이라고도 부른다. Top Entity 에선 다음과 같은 역할을 수행한다.

- 최종 입출력 포트를 정의한다.
- 각 디자인의 입출력 포트를 연결하는 등의 취합과정을 진행한다.

Altera Quartus II 에서는 프로젝트 생성을 Schematic / HDL 로 나누어 진행할 수 있지만 Schematic 은 다른 플랫폼으로의 변경에 어려움이 있다.

### 디지털 시계(Digital Watch)

〈 주요 기능 〉

- 1 초마다 시간을 카운트 한다.
- 시간을 조정할 수 있는 기능이 있다.

〈 구현 방식 〉

- 1 초라는 단위를 만들기 위해 FPGA 내의 Clock 을 이용한다.
- 각 초, 분, 시의 상태를 저장할 카운터가 필요하다.
- 초, 분, 시를 표현하기 위해 FND decoder 를 사용한다.
- 초, 분, 시를 변경하기 위한 외부 signal 을 받기 위해 MUX 를 추가로 연결한다.


## 2. Component 소개

 디지털 시계 설계를 위한 하위 계층 부품에 대한 설명입니다.
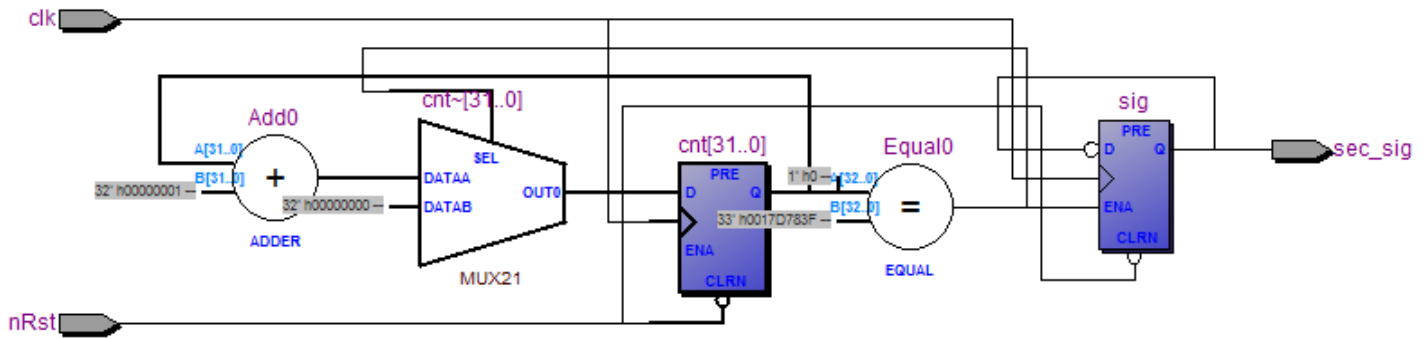
### 1 초 생성기

FPGA 내부의 클럭을 사용해 ‘초’라는 단위를 발생시켜야 한다. 50MHz 클럭을 사용해 이를 구현할 수 있다.

```
1 library ieee;
2   use ieee.std_logic_1164.all;
3   use ieee.std_logic_arith.all;
4   use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6
7 entity sec_gen is
8   port(
9       nRst      : in std_logic;
10      clk       : in std_logic;
11      sec_sig    : out std_logic
12   );
13 end sec_gen;
14
15 architecture BEH of sec_gen is
16
17     signal cnt : std_logic_vector(31 downto 0);
18     signal sig : std_logic;
19
20     begin
21         sec_sig <= sig;
22         -- begin ~ end 문장
23         -- initial, if, case, always 등을 사용할 때 블록을 지정할때 사용한다.
24         -- C 언어에서 {...}와 같은 개념이다.
25
26         process(nRst,clk)
27             begin
28                 if(nRst = '0') then
29                     sig <= '0';
30                     cnt <= (others => '0');
31                 elsif rising_edge(clk) then
32                     -- 입력클럭 50MHz 이므로 50% 듀티사이클 펄스는 아래와 같이 구할 수 있다.
33                     if(cnt = 24999999) then
34                         cnt <= (others => '0');
35                         sig <= not sig;
36                     else
37                         cnt <= cnt + 1;
38                     end if;
39                 end if;
40             end process;
41
42 end BEH;
```



## 60 진 카운터

시간을 카운팅할 때 초, 분은 60 진수로 카운팅 되므로 60 진 카운터로 설계하여야 한다.

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6
7 entity counter_60 is
8     port(
9         -- 60 진 카운터에서는 sec, min 에 대한 각각의 클럭으로 카운팅이 일어나며 reset 을 통해 0 으로 리셋된다.
10        -- 또한 FND 디코더에 연결된 4bit 의 출력을 내보낸다. 60 이 카운팅 되면 다음 단위로 carry 가 발생한다.
11        -- 이를 통해 외부 입출력을 정의하면 다음과 같다.
12        nRst      : in std_logic;
13        clk       : in std_logic;
14        digit_one  : out std_logic_vector(3 downto 0);
15        digit_ten  : out std_logic_vector(3 downto 0);
16        carry      : out std_logic
17    );
18 end counter_60;
19
20 architecture BEH of counter_60 is
21     -- 다음은 내부 시그널이다. 위 port 는 외부 시그널을 의미하기 때문에 실질적 동작은 아래 기술하게 된다
22     signal count_one      : std_logic_vector(3 downto 0);
23     signal count_ten      : std_logic_vector(3 downto 0);
24     signal count_carry    : std_logic;
25
26     begin
27
28     process(nRst, clk)
29         begin
30             -- reset 동작은 active low 라는 점에 유의하자.
31             if(nRst = '0') then


```

```

32     count_one <= (others => '0');
33     count_ten <= (others => '0');
34
35     -- clk'EVENT AND clk='1'은 rising edge 를 clk'EVENT AND clk='0'을 falling edge 를 의미
36     -- RISING_EDGE(clk), FALLING_EDGE(clk)로 직접 작성하는 방법도 있다.
37     elsif RISING_EDGE(clk) then
38         if(count_carry = '1') then
39             count_carry <= '0';
40         end if;
41         if(count_one = 9) then
42             -- (others => '0')으로 대체하여 쓸 수 있다.
43             count_one <= "0000";
44             if(count_ten = 5 ) then
45                 -- (others => '0')으로 대체하여 쓸 수 있다.
46                 count_ten <= "0000";
47                 count_carry <= '1';
48             else
49                 count_ten <= count_ten + 1;
50             end if;
51         else
52             count_one <= count_one + 1;
53         end if;
54     end if;
55
56     carry <= count_carry;
57     digit_one <= count_one;
58     digit_ten <= count_ten;
59 end process;
60 end BEH;
61
62

```

*Colored by Color Scripter*

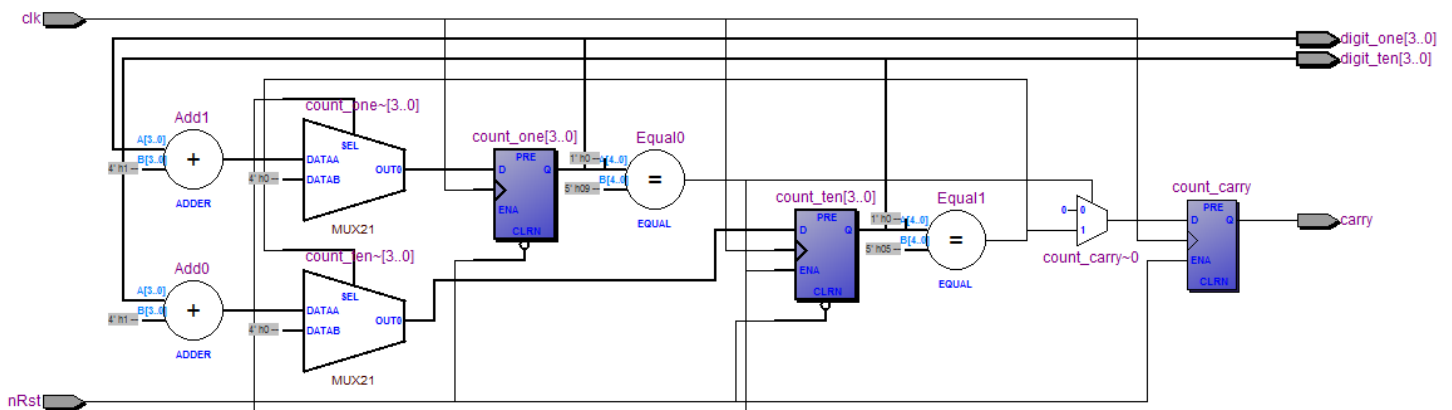

## 12 진 카운터


시간을 카운팅할 때 시간은 12 진수로 카운팅 되므로 12 진 카운터로 설계하여야 한다.

```
1 library ieee;
2   use ieee.std_logic_1164.all;
3   use ieee.std_logic_arith.all;
4   use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6 entity counter_12 is
7   port(
8     -- 12 진 카운터에서는 hour 에 대한 각각의 클럭으로 카운팅이 일어나며 reset 을 통해 12 로 리셋된다.
9     -- 또한 FND 디코더에 연결된 4bit 의 출력을 내보낸다. 12 가 카운팅 되면 carry 없이 1 로 돌아간다.
10    -- 이를 통해 외부 입출력을 정의하면 다음과 같다.
11    nRst    : in std_logic;
12    clk     : in std_logic;
13    digit_one : out std_logic_vector(3 downto 0);
14    digit_ten  : out std_logic_vector(3 downto 0)
15  );
16 end counter_12;
17
18 architecture BEH of counter_12 is
19   -- 다음은 내부 시그널이다. 위 port 는 외부 시그널을 의미하기 때문에 실질적 동작은 아래 기술하게 된다
20   signal count_one    : std_logic_vector(3 downto 0);
21   signal count_ten    : std_logic_vector(3 downto 0);
22
23   begin
24
25   process(nRst, clk)
26     begin
27       -- reset 동작은 active low 라는 점에 유의하자.
28       if(nRst = '0') then
29         -- 12 를 표현하기 위해서 아래 값으로 reset
30         count_one <= "0010";
31         count_ten <= "0001";
32
33         -- clk'EVENT AND clk='1'은 rising edge 를 clk'EVENT AND clk='0'을 falling edge 를 의미
34         -- RISING_EDGE(clk), FALLING_EDGE(clk)로 직접 작성하는 방법도 있다.
35         elsif RISING_EDGE(clk) then
36           if(count_one = 9) then
37             -- (others => '0')으로 대체하여 쓸 수 있다.
38             count_one <= "0000";
39             count_ten <= count_ten + 1;
40           else
41             count_one <= count_one + 1;
42           end if;
43
44           if(count_one = 2 and count_ten = 1) then
45             count_one <= "0001";
46             count_ten <= "0000";
47           end if;
48         end if;
```

```

49
50     digit_one <= count_one;
51     digit_ten <= count_ten;
52 end process;
53 end BEH;
54
Colored by Color Scripter

```

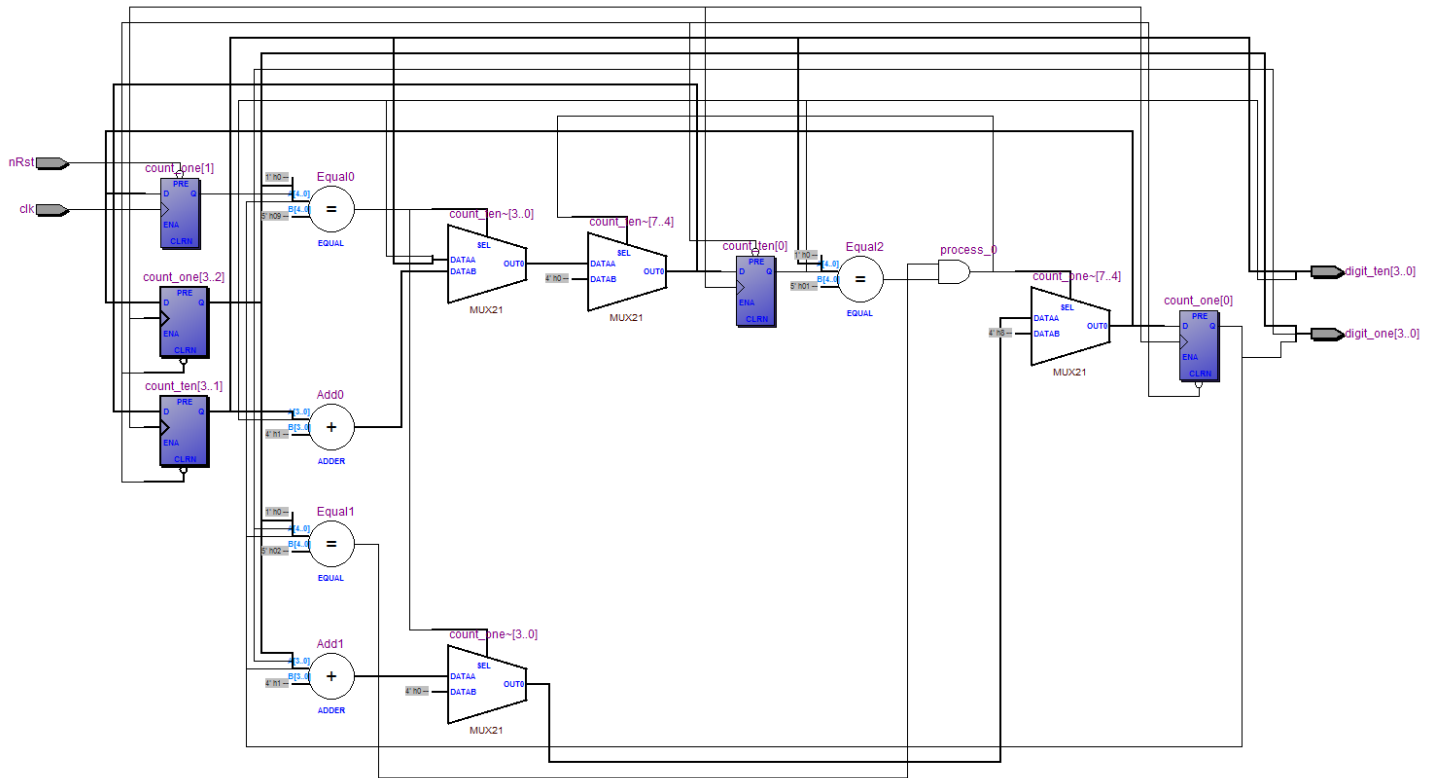

## FND Decoder

시간을 출력하기 위해서는 다양한 방법이 존재할 수 있지만 직관적인 이해를 위해 FND Decoder 을 사용하기로 했다.

```

1 library ieee;
2   use ieee.std_logic_1164.all;
3   use ieee.std_logic_arith.all;
4   use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6 entity fnd_decoder is
7
8   port (
9     data :    in std_logic_vector(3 downto 0);
10    fnd_data : out std_logic_vector(6 downto 0)
11  );


```

```

12 end fnd_decoder;
13
14 architecture beh of fnd_decoder is
15
16 begin
17   fnd_data <= "1000000" when data = x"0" else
18     "1111001" when data = x"1" else
19     "0100100" when data = x"2" else
20     "0110000" when data = x"3" else
21     "0011001" when data = x"4" else
22     "0010010" when data = x"5" else
23     "0000010" when data = x"6" else
24     "1011000" when data = x"7" else
25     "0000000" when data = x"8" else
26     "0010000" when data = x"9" else
27     "1111111";
28 end beh;

```

*Colored by Color Scripter*

 




## 2X1 MUX

시간의 입력 방법엔 자연적으로 카운팅 되는 신호와 외부 입력으로 값을 바꿔줄 수 있는 신호가 있다. 이를 구현하기 위해 2X1 MUX 를 사용한다.

```
1 library ieee;
2   use ieee.std_logic_1164.all;
3   use ieee.std_logic_arith.all;
4   use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6 entity multiplexer is
7   port(
8     A :   in std_logic;
9     B :   in std_logic;
10    SEL :  in std_logic;
11    Y :   out std_logic
12  );
13 end multiplexer;
14
15 architecture BEH of multiplexer is
16 begin
17   Y <= A when SEL = '0' else
18     B when SEL = '1' else
19     'Z'; -- 예외 출력 조건을 다음과 같이 Z 로 설정, Z 는 대문자 사용
20 end BEH;
21
```

*Colored by Color ScripterCS*

 

### 3. 소스코드 및 코드 설명(3, 4 단계 함께 기술)

**i** 소스코드를 설명과 함께 기술한다.


### 4. 시뮬레이션 결과 및 설명(3, 4 단계 함께 기술)

**i** 코드 시뮬레이션과 그 결과를 기술한다.


## Schematic

Schematic은 회로를 좀 더 직관적으로 이해 할 수 있기 때문에 VHDL 보다 우선적으로 시행해보는 것이 좋다.

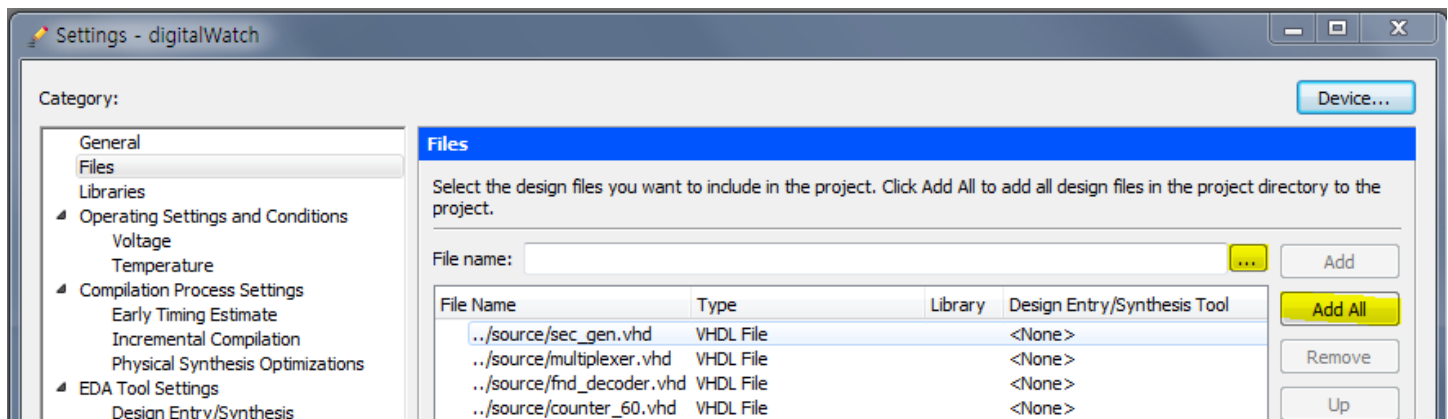
1. 프로젝트 생성 시, 하위 component 들을 연결해주어 프로젝트가 해당 파일을 인식할 수 있도록 하자.



 2. Top entity 에서 각각의 컴포넌트들은 하나의 소자로 볼 수 있다. 이를 소자로 만들어 주는 기능인 'create symbol'을 실행하자.




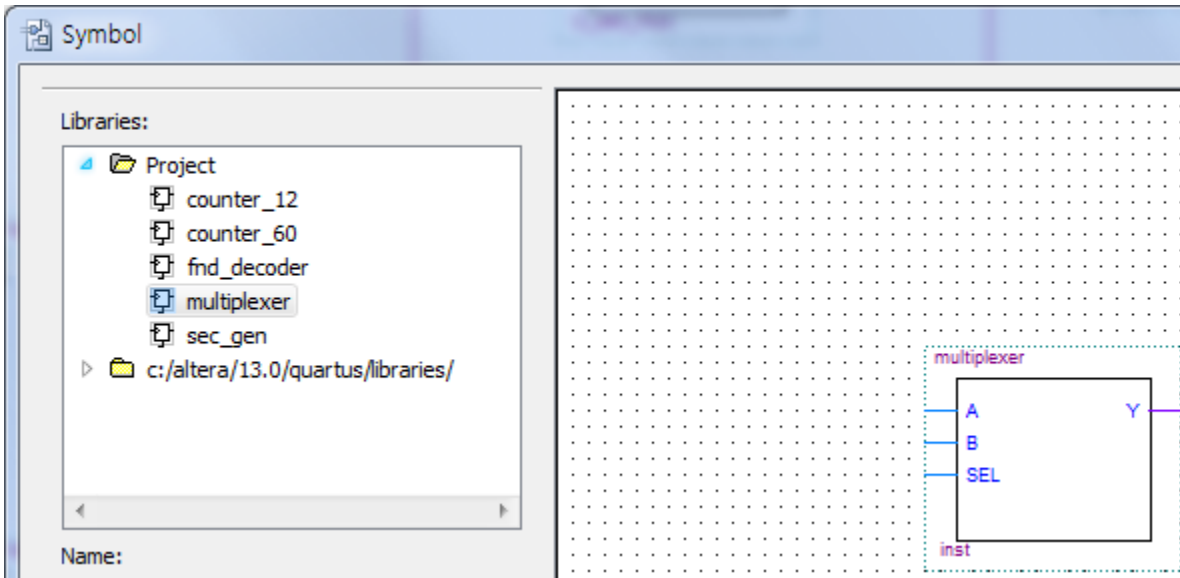3. 각 심볼을 생성하고 도면을 더블클릭하면 해당 심볼이 생성된 것을 볼 수 있다.




4. 이제 각 심볼을 이용하여 하위 컴포넌트들을 연결해보자.


1) 1 초 생성기

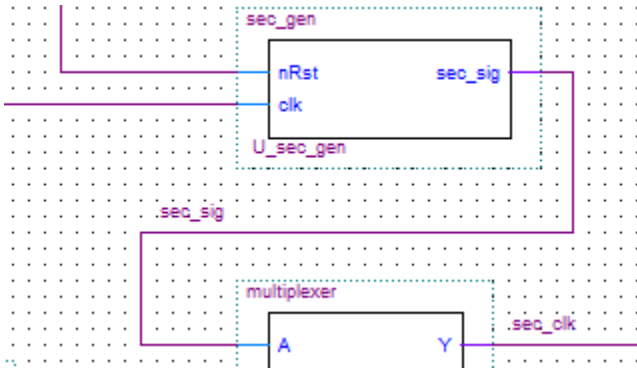


2) 60 진 카운터

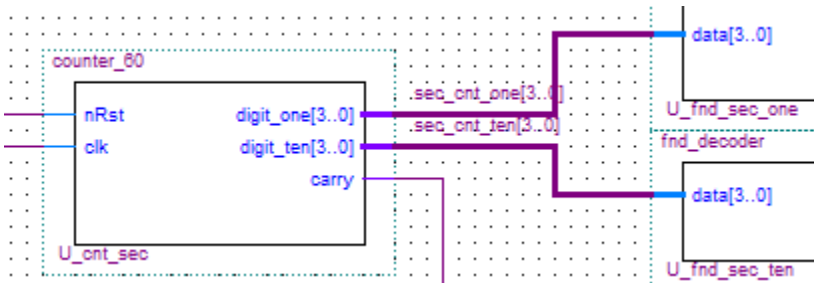


3) 12 진 카운터

 


#### 4) 멀티플렉서

 


#### 5) FND 디코더

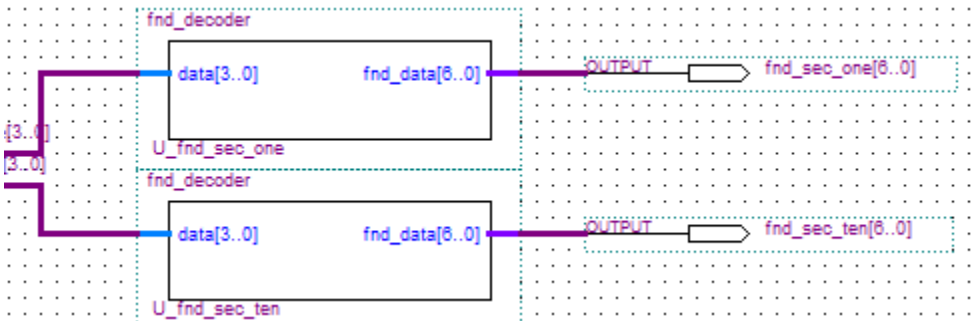


#### 6) 입출력 포트 (특징적인 signal 만 표시)

 

#### 7) 최종본

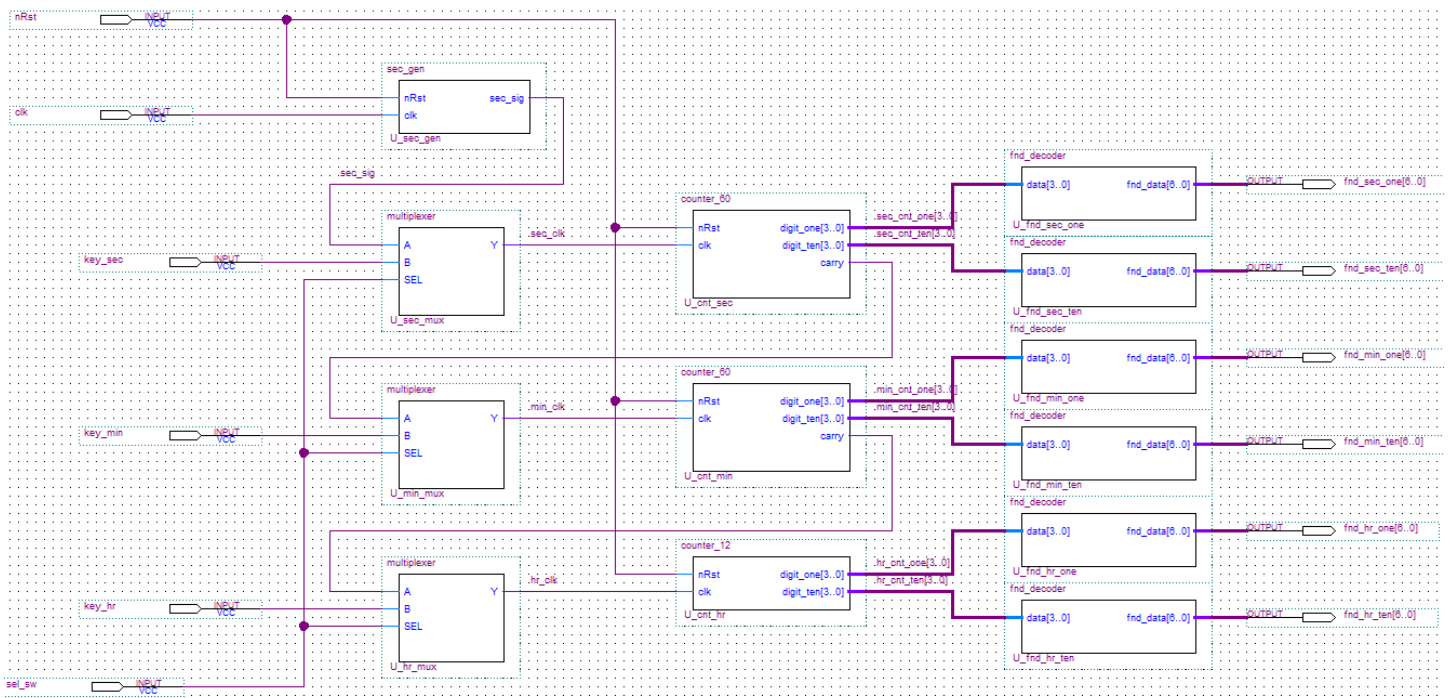

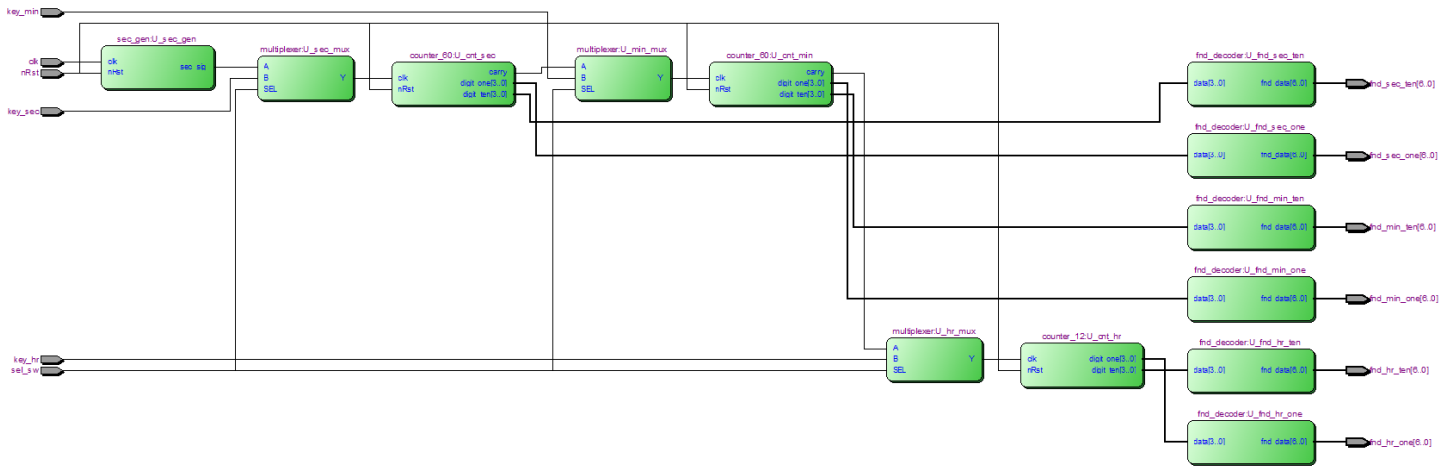5. RTL Viewer 를 통해 어떤식으로 회로가 구성되는 지 살펴보자. ( VHDL 로 작성한 파일과 동일한 구조를 가지는 지 살펴보자)



6. Pin planner 를 통해 각각의 핀을 배치해보자.

1) 1 초 생성기의 input 인 50MHz 클락

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
CLOCK_27	PIN_D13	TV Decoder Clock Input.
CLOCK_50	PIN_N2	50 MHz clock input

Node Name	Direction	Location
in clk	Input	PIN_N2

2) 푸시 버튼을 통해 reset 기능과 초, 분, 시의 각각의 key 값을 연결

KEY[0]	PIN_G26	Pushbutton[0]
KEY[1]	PIN_N23	Pushbutton[1]
KEY[2]	PIN_P23	Pushbutton[2]
KEY[3]	PIN_W26	Pushbutton[3]

3) 스위치를 통해 시간 조정 여부를 조절 할 수 있도록 한다.

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
SW[0]	PIN_N25	Toggle Switch[0]

key_hr	Input	PIN_W26
key_min	Input	PIN_P23
key_sec	Input	PIN_N23
nRst	Input	PIN_G26
sel_sw	Input	PIN_N25

4) FND 순서를 헛갈리면 시, 분, 초의 위치가 꼬이므로 잘 보고 설정하도록 하자.



HEX6[0]	PIN_R2	HEX7[0]	PIN_L3
HEX6[1]	PIN_P4	HEX7[1]	PIN_L2
HEX6[2]	PIN_P3	HEX7[2]	PIN_L9
HEX6[3]	PIN_M2	HEX7[3]	PIN_L6
HEX6[4]	PIN_M3	HEX7[4]	PIN_L7
HEX6[5]	PIN_M5	HEX7[5]	PIN_P9
HEX6[6]	PIN_M4	HEX7[6]	PIN_N9

HEX4[0]	PIN_U9	HEX5[0]	PIN_T2
HEX4[1]	PIN_U1	HEX5[1]	PIN_P6
HEX4[2]	PIN_U2	HEX5[2]	PIN_P7
HEX4[3]	PIN_T4	HEX5[3]	PIN_T9
HEX4[4]	PIN_R7	HEX5[4]	PIN_R5
HEX4[5]	PIN_R6	HEX5[5]	PIN_R4
HEX4[6]	PIN_T3	HEX5[6]	PIN_R3

HEX2[0]	PIN_AB23	HEX3[0]	PIN_Y23
HEX2[1]	PIN_V22	HEX3[1]	PIN_AA25
HEX2[2]	PIN_AC25	HEX3[2]	PIN_AA26
HEX2[3]	PIN_AC26	HEX3[3]	PIN_Y26
HEX2[4]	PIN_AB26	HEX3[4]	PIN_Y25
HEX2[5]	PIN_AB25	HEX3[5]	PIN_U22
HEX2[6]	PIN_Y24	HEX3[6]	PIN_W24


out	fnd_hr_one[6]	Output	PIN_M4
out	fnd_hr_one[5]	Output	PIN_M5
out	fnd_hr_one[4]	Output	PIN_M3
out	fnd_hr_one[3]	Output	PIN_M2
out	fnd_hr_one[2]	Output	PIN_P3
out	fnd_hr_one[1]	Output	PIN_P4
out	fnd_hr_one[0]	Output	PIN_R2
out	fnd_hr_ten[6]	Output	PIN_N9
out	fnd_hr_ten[5]	Output	PIN_P9
out	fnd_hr_ten[4]	Output	PIN_L7
out	fnd_hr_ten[3]	Output	PIN_L6
out	fnd_hr_ten[2]	Output	PIN_L9
out	fnd_hr_ten[1]	Output	PIN_L2
out	fnd_hr_ten[0]	Output	PIN_L3

out	fnd_min_one[6]	Output	PIN_T3
out	fnd_min_one[5]	Output	PIN_R6
out	fnd_min_one[4]	Output	PIN_R7
out	fnd_min_one[3]	Output	PIN_T4
out	fnd_min_one[2]	Output	PIN_U2
out	fnd_min_one[1]	Output	PIN_U1
out	fnd_min_one[0]	Output	PIN_U9
out	fnd_min_ten[6]	Output	PIN_R3
out	fnd_min_ten[5]	Output	PIN_R4
out	fnd_min_ten[4]	Output	PIN_R5
out	fnd_min_ten[3]	Output	PIN_T9
out	fnd_min_ten[2]	Output	PIN_P7
out	fnd_min_ten[1]	Output	PIN_P6
out	fnd_min_ten[0]	Output	PIN_T2

out	fnd_sec_one[6]	Output	PIN_Y24
out	fnd_sec_one[5]	Output	PIN_AB25
out	fnd_sec_one[4]	Output	PIN_AB26
out	fnd_sec_one[3]	Output	PIN_AC26
out	fnd_sec_one[2]	Output	PIN_AC25
out	fnd_sec_one[1]	Output	PIN_V22
out	fnd_sec_one[0]	Output	PIN_AB23
out	fnd_sec_ten[6]	Output	PIN_W24
out	fnd_sec_ten[5]	Output	PIN_U22
out	fnd_sec_ten[4]	Output	PIN_Y25
out	fnd_sec_ten[3]	Output	PIN_Y26
out	fnd_sec_ten[2]	Output	PIN_AA26
out	fnd_sec_ten[1]	Output	PIN_AA25
out	fnd_sec_ten[0]	Output	PIN_Y23



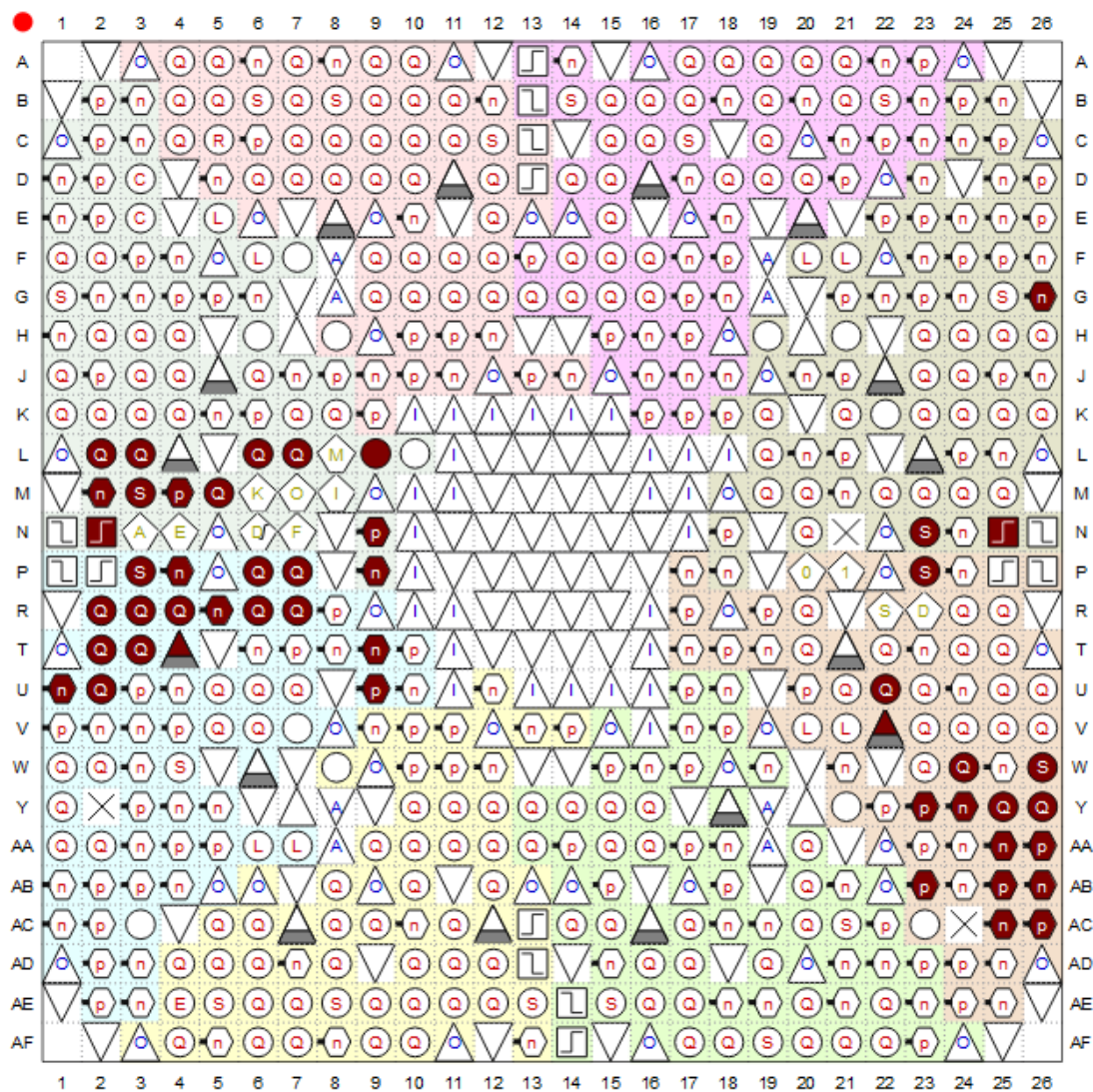5) 핀 배치가 완료되었다. 복잡하긴 하지만 매뉴얼을 본다면 쉽게 따라할 수 있을 것이다.



# VHDL

VHDL 은 처음에 복잡할 수 있으나 다른 플랫폼으로의 전환이 용이하므로 익숙해 질 수 있도록 하자.

## 1. HDL 작성

- 1) 최 외곽 input, output 을 선언한다.
- 2) 외부 파일에 있는 포트구조를 가져온다.
- 3) Port map 에 컴포넌트의 시그널들을 정의한다. Top entity 에 있는 시그널을 연결하여야 한다.
- 4) 3)단계 작성 중 top entity 에 선언되지 않은 내부 시그널은 architecture 내에 선언하여 사용한다.

아래는 위와 같은 단계를 거쳐 만들어진 디지털 시계의 상세 코드이다.

```
1 library ieee;
2   use ieee.std_logic_1164.all;
3   use ieee.std_logic_arith.all;
4   use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6 entity digitalWatch is
7   port
8   (
9     -- top entity 의 입출력 포트 작성
10    nRst :    in std_logic;
11    clk :    in std_logic;
12
13    key_sec :    in std_logic;
14    key_min :    in std_logic;
15    key_hr :    in std_logic;
16    sel_sw :    in std_logic;
17
18    fnd_hr_one :    out std_logic_vector(6 downto 0);
19    fnd_hr_ten :    out std_logic_vector(6 downto 0);
20    fnd_min_one :    out std_logic_vector(6 downto 0);
21    fnd_min_ten :    out std_logic_vector(6 downto 0);
22    fnd_sec_one :    out std_logic_vector(6 downto 0);
23    fnd_sec_ten :    out std_logic_vector(6 downto 0)
24  );
25 end digitalWatch;
26 architecture beh of digitalWatch is
27   -- 1 초 발생기
28   component sec_gen
29     port(
30       nRst : in std_logic;
31       clk : in std_logic;
32       sec_sig : out std_logic
33     );
34   end component;
35   -- 60 진 카운터
36   component counter_60
37     port(
38       -- 60 진 카운터에서는 sec, min 에 대한 각각의 클럭으로 카운팅이 일어나며 reset 을 통해 0 으로 리셋된다.
39       -- 또한 FND 디코더에 연결된 4bit 의 출력을 내보낸다. 60 이 카운팅 되면 다음 단위로 carry 가 발생한다.
40       -- 이를 통해 외부 입출력을 정의하면 다음과 같다.
41       nRst : in std_logic;
42       clk : in std_logic;
43       digit_one : out std_logic_vector(3 downto 0);
44       digit_ten : out std_logic_vector(3 downto 0);
45       carry : out std_logic
46     );
47   end component;
48   -- 12 진 카운터
49   component counter_12
50     port(
51       -- 12 진 카운터에서는 hour 에 대한 각각의 클럭으로 카운팅이 일어나며 reset 을 통해 12 로 리셋된다.
52       -- 또한 FND 디코더에 연결된 4bit 의 출력을 내보낸다. 12 가 카운팅 되면 carry 없이 1 로 돌아간다.
53       -- 이를 통해 외부 입출력을 정의하면 다음과 같다.
54       nRst : in std_logic;
55       clk : in std_logic;
56       digit_one : out std_logic_vector(3 downto 0);
57       digit_ten : out std_logic_vector(3 downto 0)
58     );
59   end component;
```



```

59 );
60 end component;
61 -- FND decoder
62 component fnd_decoder
63 port (
64     data :    in std_logic_vector(3 downto 0);
65     fnd_data : out std_logic_vector(6 downto 0)
66 );
67 end component;
68 -- MUX
69 component multiplexer
70 port(
71     A :    in std_logic;
72     B :    in std_logic;
73     SEL :  in std_logic;
74     Y :    out std_logic
75 );
76 end component;
77 -- 내부 시그널 작성부
78 signal sec_cnt_one : std_logic_vector(3 downto 0);
79 signal sec_cnt_ten : std_logic_vector(3 downto 0);
80 signal min_cnt_one : std_logic_vector(3 downto 0);
81 signal min_cnt_ten : std_logic_vector(3 downto 0);
82 signal hr_cnt_one : std_logic_vector(3 downto 0);
83 signal hr_cnt_ten : std_logic_vector(3 downto 0);
84
85 signal sec_carry : std_logic;
86 signal min_carry : std_logic;
87 signal sec_sig : std_logic;
88 signal sec_clk : std_logic;
89 signal min_sig : std_logic;
90 signal min_clk : std_logic;
91 signal hr_sig : std_logic;
92 signal hr_clk : std_logic;
93
94 begin
95     -- 각 컴포넌트의 입출력을 정의, 하위 계층의 시그널 이름을 top entity 에서 다시 정의하는 것을 볼 수 있다.
96     U_sec_gen : sec_gen
97     port map(
98         nRst    => nRst,
99         clk     => clk,
100        sec_sig  => sec_sig
101    );
102
103     U_sec_mux : multiplexer
104     port map(
105         A  => sec_sig,
106         B  => key_sec,
107         SEL => sel_sw,
108         Y  => sec_clk
109    );
110
111     U_cnt_sec : counter_60
112     port map(
113         nRst    => nRst,
114         clk     => sec_clk,
115         digit_one => sec_cnt_one,
116         digit_ten => sec_cnt_ten,
117         carry    => sec_carry
118    );
119
120     U_min_mux : multiplexer
121     port map(
122         A  => sec_carry,
123         B  => key_min,
124         SEL => sel_sw,
125         Y  => min_clk
126    );
127
128     U_cnt_min : counter_60
129     port map(
130         nRst    => nRst,
131         clk     => min_clk,
132         digit_one => min_cnt_one,
133         digit_ten => min_cnt_ten,
134         carry    => min_carry
135    );

```

```

136
137 U_hr_mux : multiplexer
138 port map(
139     A  => sec_carry,
140     B  => key_sec,
141     SEL => sel_sw,
142     Y  => hr_clk
143 );
144
145 U_cnt_hr : counter_12
146 port map(
147     nRst  => nRst,
148     clk   => hr_clk,
149     digit_one => hr_cnt_one,
150     digit_ten => hr_cnt_ten
151 );
152
153 U_fnd_sec_one : fnd_decoder
154 port map(
155     data    => sec_cnt_one,
156     fnd_data => fnd_sec_one
157 );
158
159 U_fnd_sec_ten : fnd_decoder
160 port map(
161     data    => sec_cnt_ten,
162     fnd_data => fnd_sec_ten
163 );
164
165 U_fnd_min_one : fnd_decoder
166 port map(
167     data    => min_cnt_one,
168     fnd_data => fnd_min_one
169 );
170
171 U_fnd_min_ten : fnd_decoder
172 port map(
173     data    => min_cnt_ten,
174     fnd_data => fnd_min_ten
175 );
176
177 U_fnd_hr_one : fnd_decoder
178 port map(
179     data    => hr_cnt_one,
180     fnd_data => fnd_hr_one
181 );
182
183 U_fnd_hr_ten : fnd_decoder
184 port map(
185     data    => hr_cnt_ten,
186     fnd_data => fnd_hr_ten
187 );
188
189 end beh;


```

*Colored by Color Scripter*

빠른 작성을 위한 팁을 적자면

- 외부 파일에서 component 시그널을 가져와 port 오버라이딩
- 위쪽에 선언된 컴포넌트 정의를 가져와 portmap 오버라이딩
- 문법적인 에러가 아닌 경우 선언된 시그널의 이름이 없거나 잘못 매치되었을 확률이 높다. 에러메시지를 더블클릭해 해당 코드를 살펴보고도록 하자.
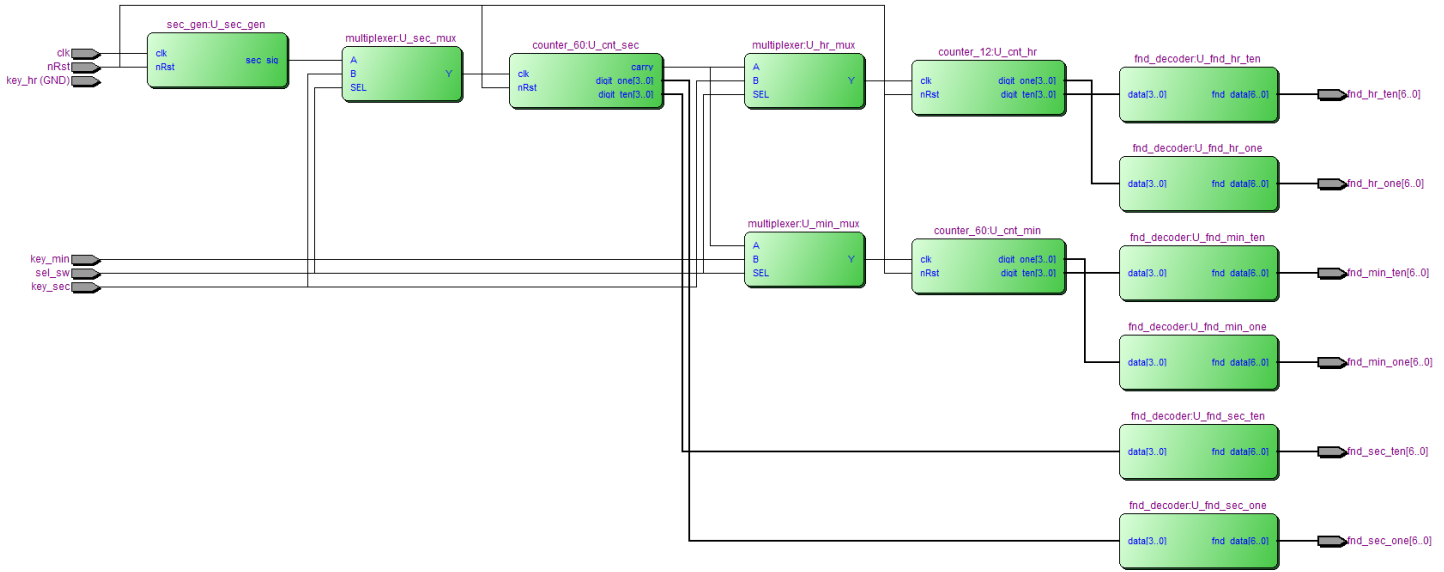
## 2. RTL Viewer 를 통해 어떤식으로 회로가 구성되는 지 살펴보자. ( Schematic 으로 작성한 파일과 동일한 구조를 가지는 지 살펴보자)



## 5. 실습보드 적용 결과

**i** 소스를 보드에 다운로드하여 예상한 결과에 맞게 동작하는 지 테스트하십시오

실습 시간 중 에러가 너무 많이 발생해 당황하여 보드를 통해 구현하지 못했습니다. 이후 실습시간에 시간이 있다면 다운로드를 진행하여 결과를 확인할 수 있도록 하겠습니다.

## 6. 실습소감

**i** 실습을 통해 경험한 것을 자유롭게 서술하십시오.

이번 실습 시 준비해 가야 하는 항목들이 있었는데 이전에 만들어 놓은 MUX 의 포트명이 실습 동영상과 달라 자꾸만 에러가 발생했었다. 때문에 수업 중 실습시간에 다운로드를 진행하지 못한 점이 아쉬웠다. 이번 실습에 자잘한 문제로 컴파일레이션 시에 많은 에러가 발생는데 보드 테스트에서는 한번에 원하는 결과가 나올 수 있도록 메뉴얼을 잘 살펴보았다. 다음 수업 시간에 다운로드 해 볼 여유가 있다면 보드 테스트를 진행해볼 생각이다. 또 회로를 직접 만지는 것이 아니라 익숙한 코딩 형태로 하드웨어를 조작할 수 있어 직관적이고 편리했다. 이전엔 브레드보드에 신호등을 구현하거나 PCB 를 구매해 스피커를 만들었는데 원하는 결과가 나오지 않으면 보드를 새로 구매하거나 회로를 뜯어내고 다시 조립하는 등의 어려움이 있었다. HDL 로 구현하는 것이 훨씬 편리하다는 것을 느끼니 훨씬 유익하고 즐겁게 느껴졌다. 직접 구현하는 회로의 한계를 벗어나 Quartus II 를 사용해 극복할 수 있다면 머릿속으로 그린 상상을 구현해 낼 수 있을 것 같다.

이번 실습에서 가장 어려웠던 점은 1 초 발생기의 시뮬레이션 중 시간 폭을 바꾸어 테스트하는 것이었다. Top entity 에서도 동일하게 시간 폭을 바꾸어보았지만 function simulation 을 클릭하면 나오는 화면에서 계속 멈춰있는 문제가 발생해 진행할 수 없었다. 아무런 에러메시지 없이 멈춰버리니 어찌할 방도가 없었다.

## 7. 문의 사항

**i** 실습하다 겪은 어려웠던 점을 기술하시오.

이번 실습 시, 1 초 생성기와 같은 방식으로 top entity 에도 시간 폭을 변경하여 시뮬레이션 해보려고 했으나 function simulation 버튼을 클릭 시 다음 화면에서 멈춰져 결과 파형이 나타나지 않은 문제가 발생하였습니다. 방법을 몰라 대처하지 못했는데 이 점 질문 드립니다. 다음은 멈춤 현상이 발생한 부분의 캡처화면입니다.

